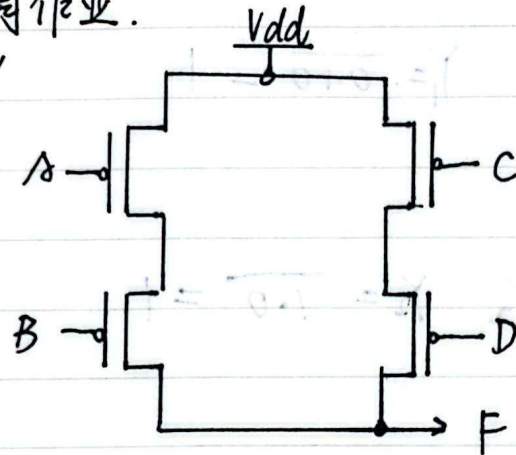


23374275 何宗霖

VLSI - 第二周作业.


1. $F = A'B' + C'D'$

上拉网络:




注: 有圈 (VDD, F)

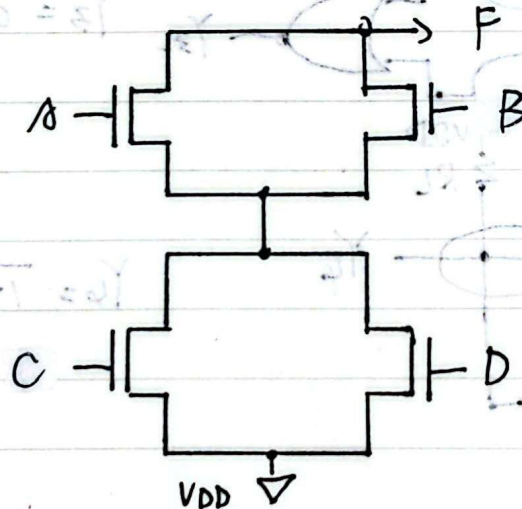下拉网络 $\bar{F} = \overline{A'B' + C'D'} = (A+B) \cdot (C+D)$




整体:

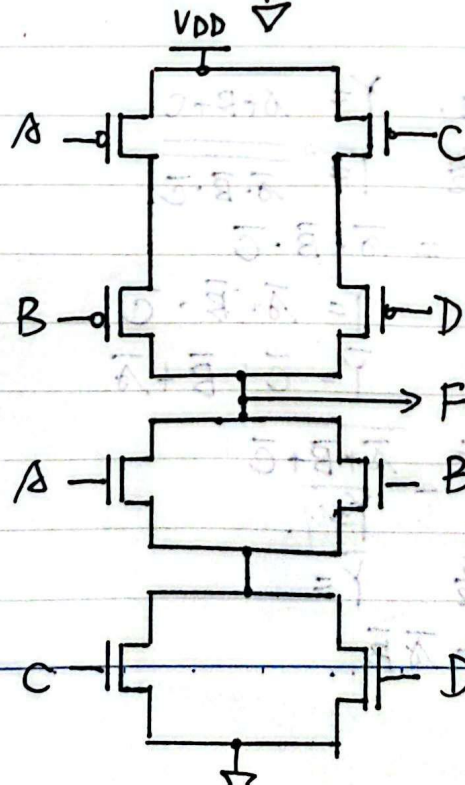


CMOS 不受影响.

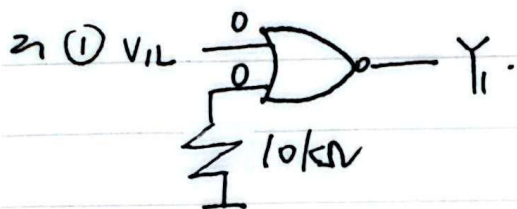
注意: CMOS 与 TTL 不同, CMOS 大电阻接 V_{DD} $\Rightarrow$ 0, TTL 电阻接地 $\Rightarrow$ 1




$$Y_1 = \overline{0+0} = 1$$

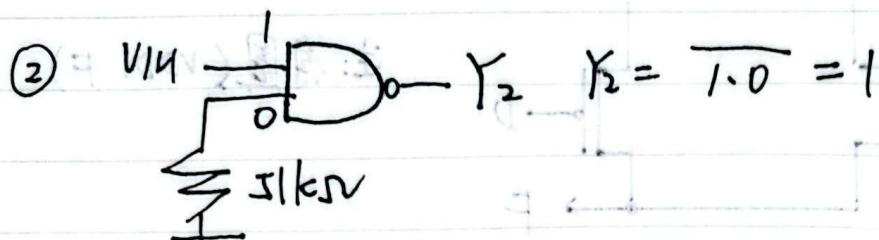

$$Y_2 = \overline{1+0} = 1$$

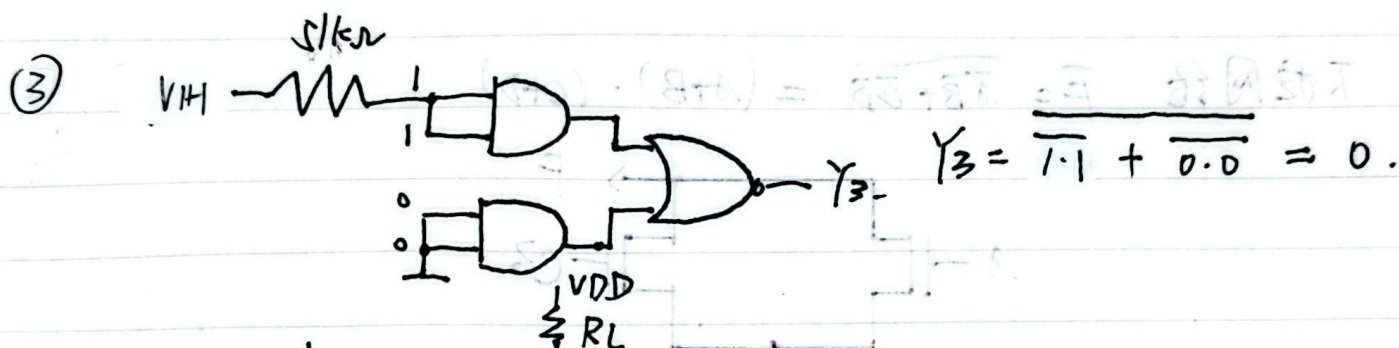
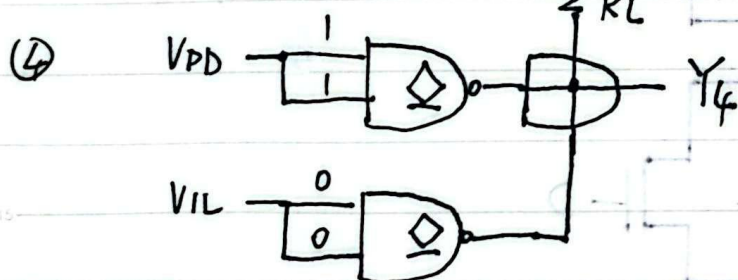
$$Y_3 = \overline{1+1} + \overline{0+0} = 0$$



$$Y_4 = \overline{1+1} \cdot \overline{0+0} = 0$$

3. (a). 经分析. 上拉网络. $Y = \overline{A+B+C}$

下拉网络 $Y = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$

$$\therefore Y = \overline{A+B+C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

(b) 经分析. 上拉网络 $Y = A \cdot B \cdot C$

下拉网络 $\overline{Y} = \overline{C} + \overline{B} + \overline{A}$

$$\therefore Y = ABC = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}}$$

(c). 经分析 $Y = \overline{AB} \cdot \overline{CD} \cdot \overline{E}$

(d) 经分析 $Y = AB + \overline{A}\overline{B}$